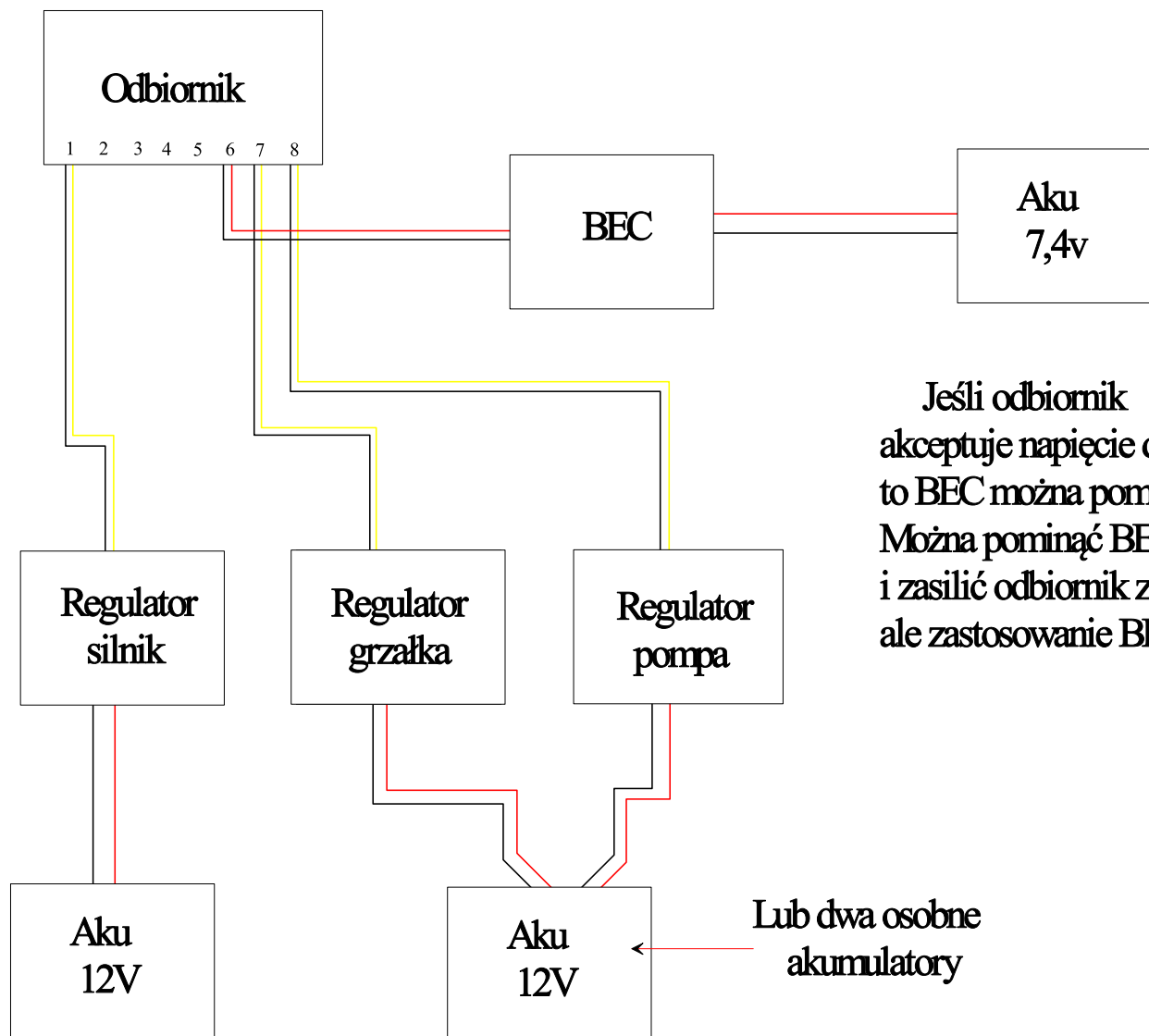




Jeśli odbiornik akceptuje napięcie do 10V to BEC można pominąć. Można pominąć BEC i akumulator i zasilić odbiornik z jednego z regulatorów, ale zastosowanie BEC-a wydaje się bezpieczniejsze.

Lub dwa osobne akumulatory